

Sistemas combinacionales


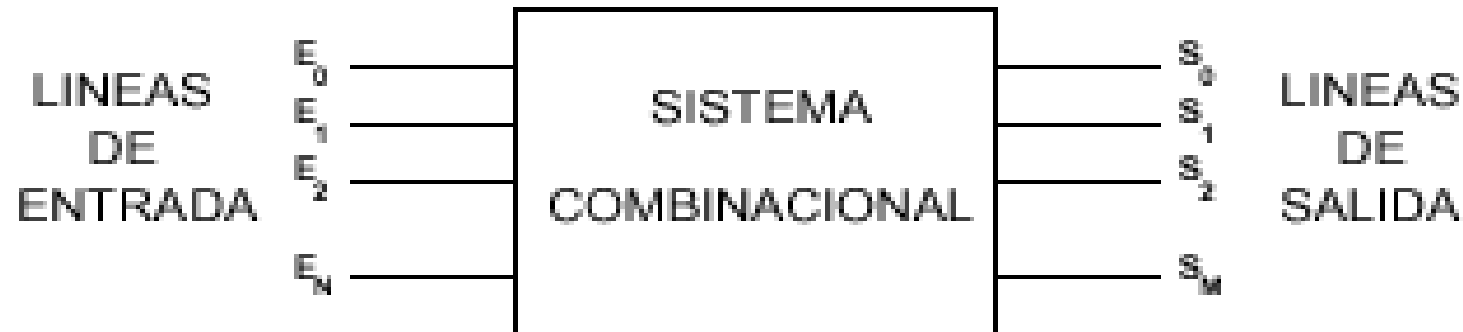


Tabla de Verdad

E_3	E_2	E_1	E_0	S_1	S_0
1	X	X	X	Z	Z
0	1	1	0	1	0
0	X	0	0	0	1
0	X	1	0	1	1
0	X	0	1	1	1

Cronograma

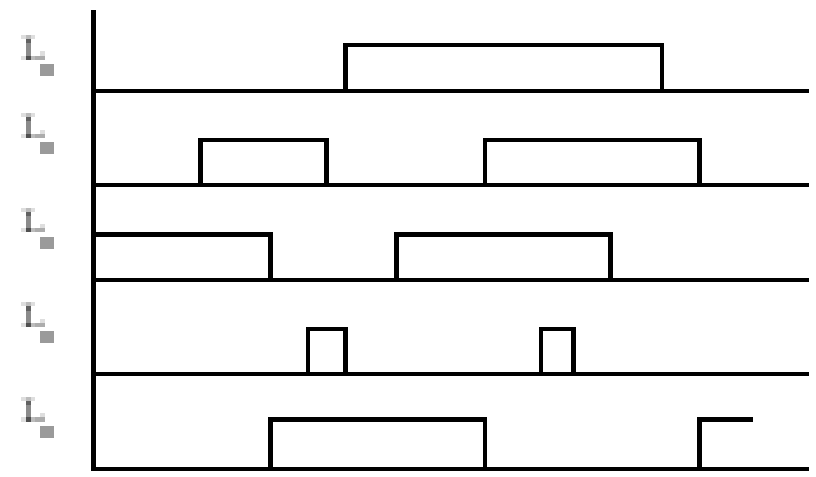

Ecuación Lógica Salidas:

$$S_1 = \overline{E_3 \cdot E_2} + E_0 \cdot E_1$$


$$S_0 = (\overline{E_2} + E_0) \cdot (E_1 + E_0)$$

Convenios para entradas y salidas

$\left. \begin{array}{c} \overline{A} \\ \overline{B} \\ \overline{C} \end{array} \right\}$ Activas a Nivel Bajo (cero lógico)

$\left. \begin{array}{c} D \\ E \\ F \end{array} \right\}$ Activas a Nivel Alto (uno lógico)



representación

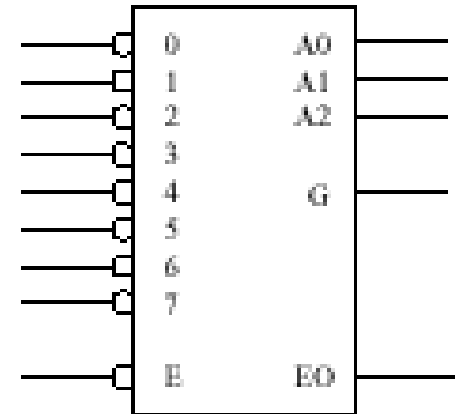

ENABLE = habilita las salidas

DISABLE = inhibe las salidas

Multiplexores

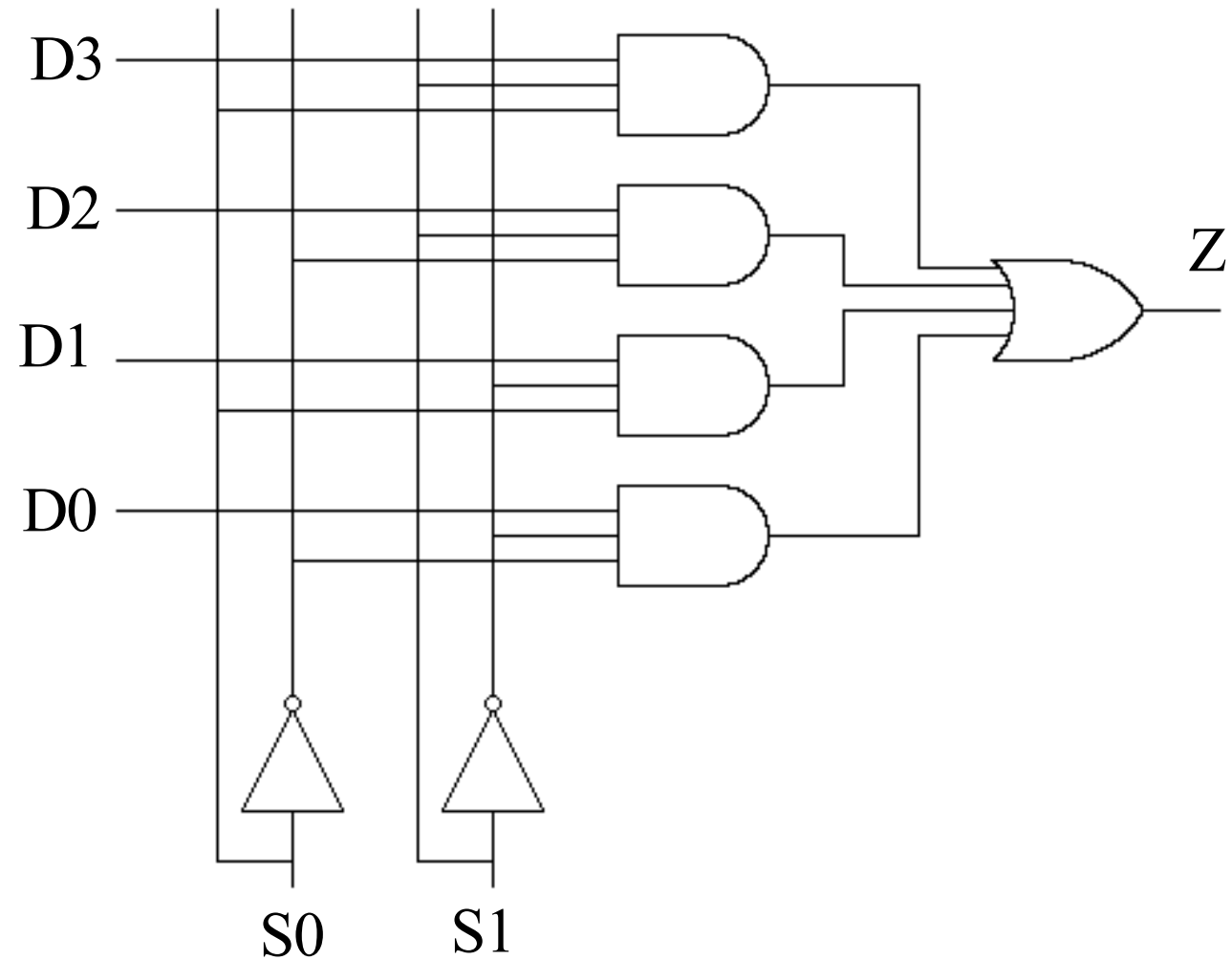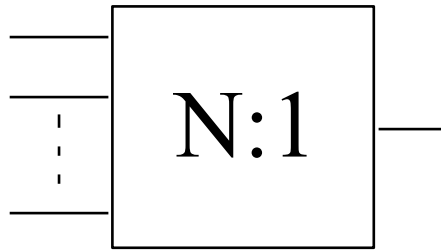

APLICACIONES


- ◆ Selector de datos
- ◆ Realización de funciones lógicas
- ◆ Multiplexación de señales en el tiempo

$$Z = D_0\bar{S}_0\bar{S}_1 + D_1S_0\bar{S}_1 + D_2\bar{S}_0S_1 + D_3S_0S_1$$

Realización de funciones lógicas con multiplexores


$$F = \bar{a}b + a\bar{b}$$

a b	F
00	0
01	1
10	1
11	0

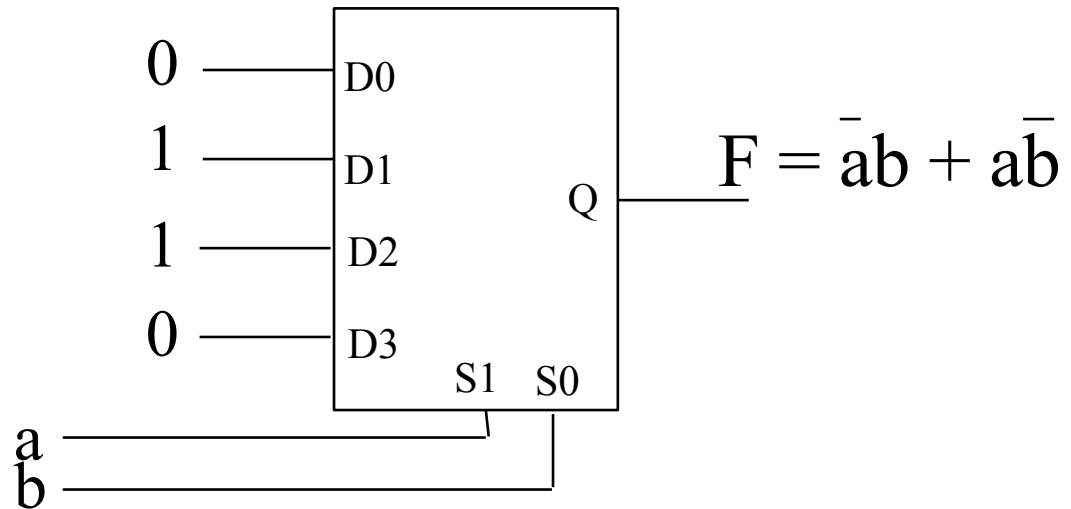


$$F = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + abc$$


a b c	F
000	1
001	0
010	0
011	0
100	1
101	1
110	0
111	1

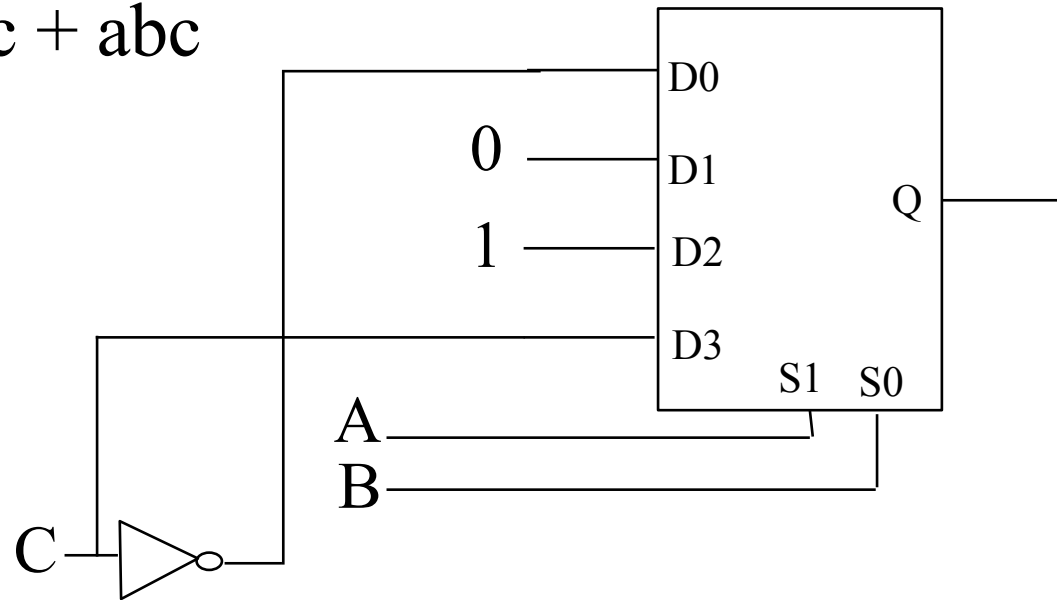

Multiplexación en el tiempo

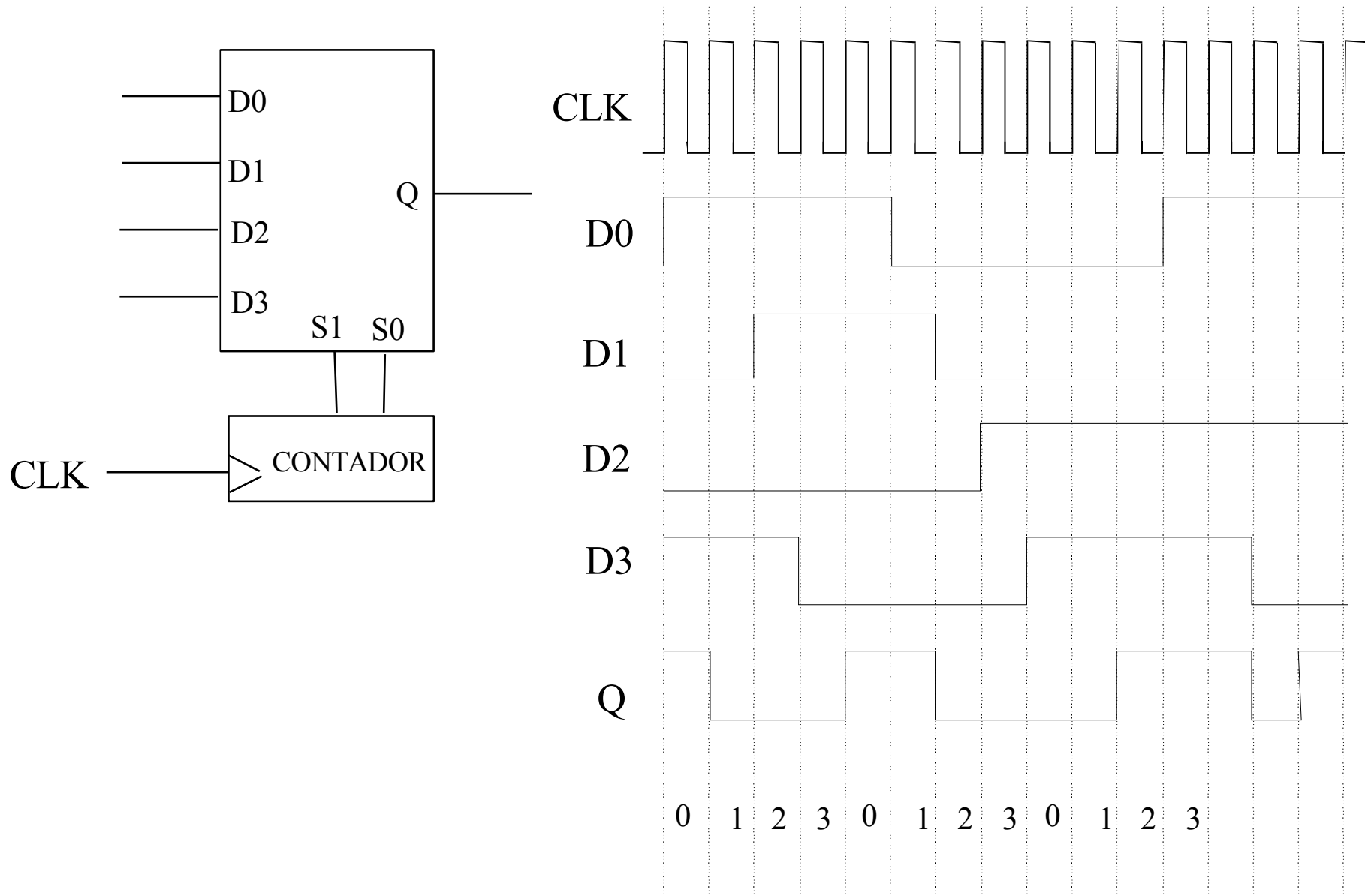


Extensión de multiplexores

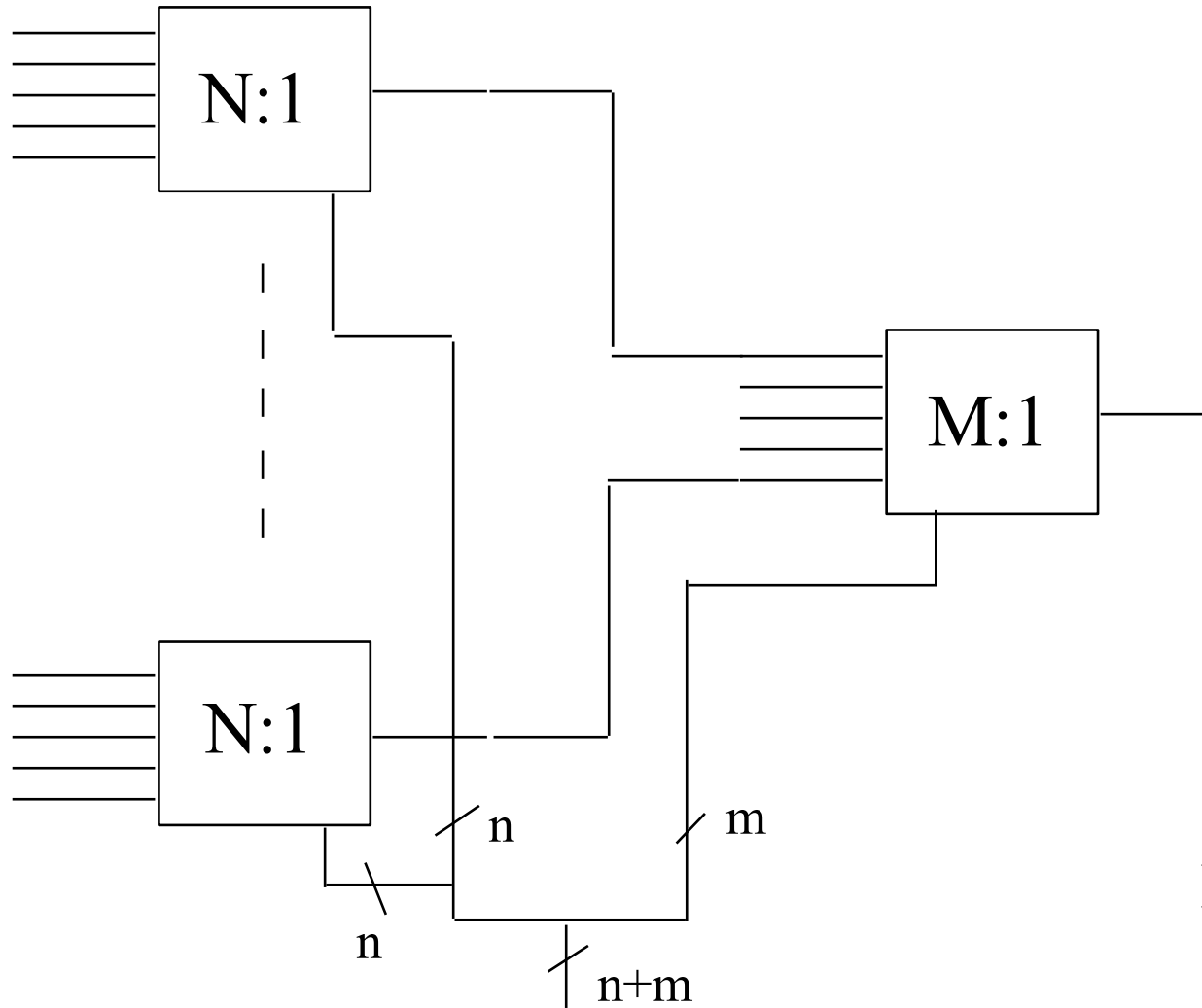

$$N = 2^n$$
$$M = 2^m$$

LS151

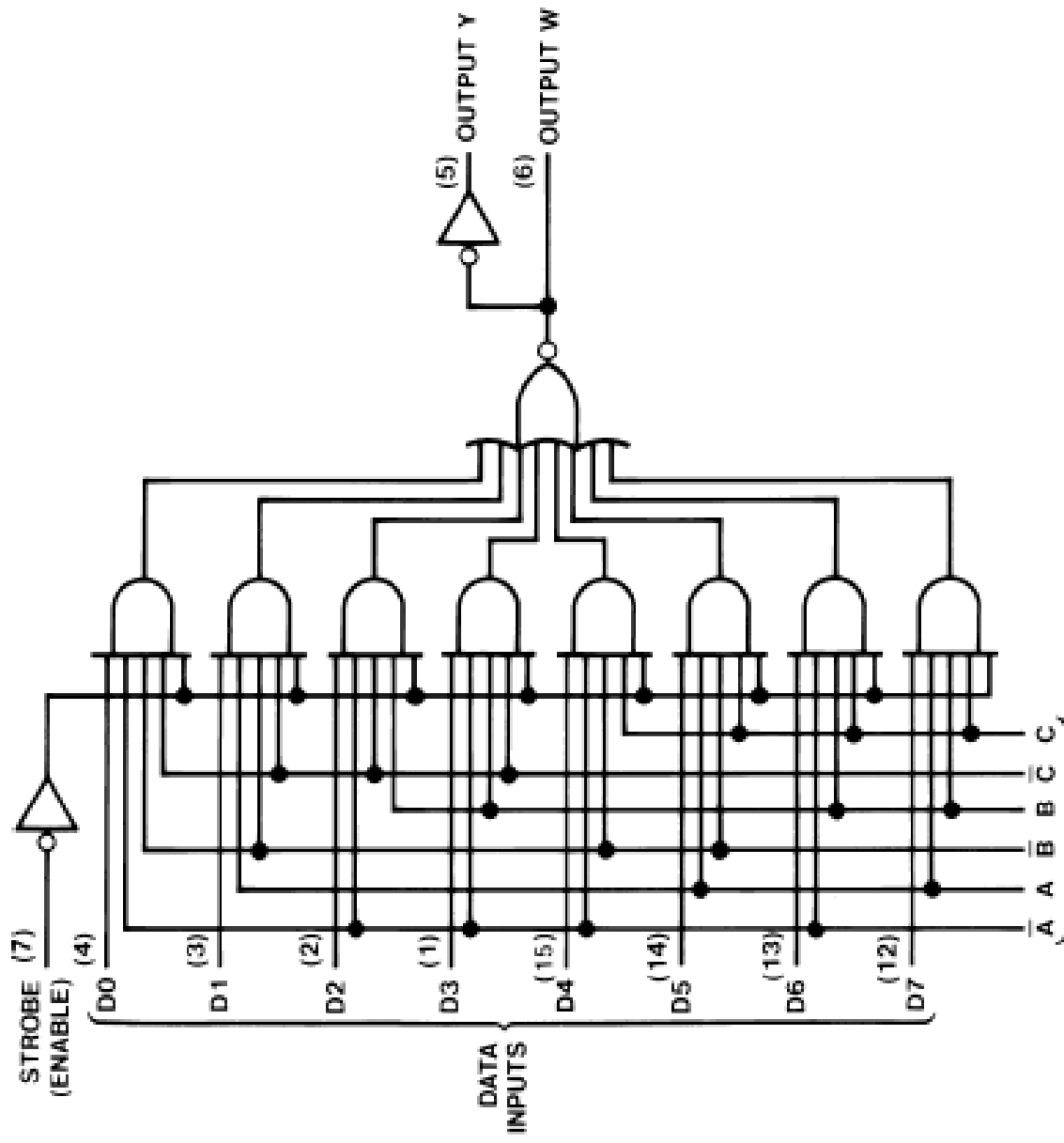


Inputs			Outputs	
Select		Strobe	Y	W
C	B A	S		
X	X	H	L	H
L	L	L	D0	$\overline{D0}$
L	L	L	D1	$\overline{D1}$
L	H	L	D2	$\overline{D2}$
L	H	L	D3	$\overline{D3}$
H	L	L	D4	$\overline{D4}$
H	L	L	D5	$\overline{D5}$
H	H	L	D6	$\overline{D6}$
H	H	L	D7	$\overline{D7}$

H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care
D0, D1...D7 = the level of the respective D input

Codificadores

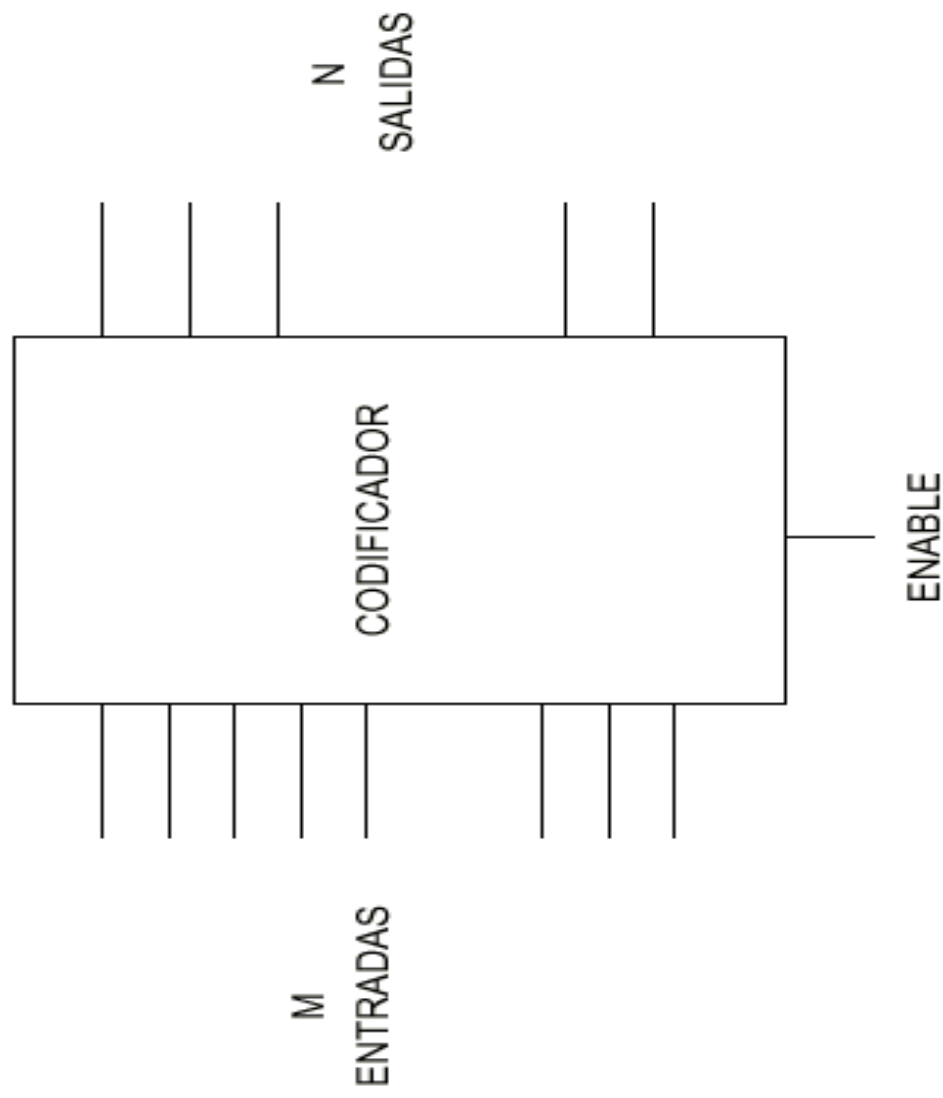EXCITANDO UNA ENTRADA SE GENERA UN CODIGO DE N BITS EN LAS SALIDAS



$$M \leq 2^N$$

Tipos:

Con prioridad

Sin Prioridad


Codificador 8 a 3 con prioridad 74148

FUNCTION TABLE													
INPUTS									OUTPUTS				
EI	0	1	2	3	4	5	6	7	A2	A1	A0	GS	EO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	H
L	X	X	X	X	X	X	L	H	L	L	H	L	H
L	X	X	X	X	X	L	H	H	L	H	L	L	H
L	X	X	X	X	L	H	H	H	L	H	H	L	H
L	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	L	H
L	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H

EI = entrada ENABLE


GS= señal de grupo

EO= salida ENABLE

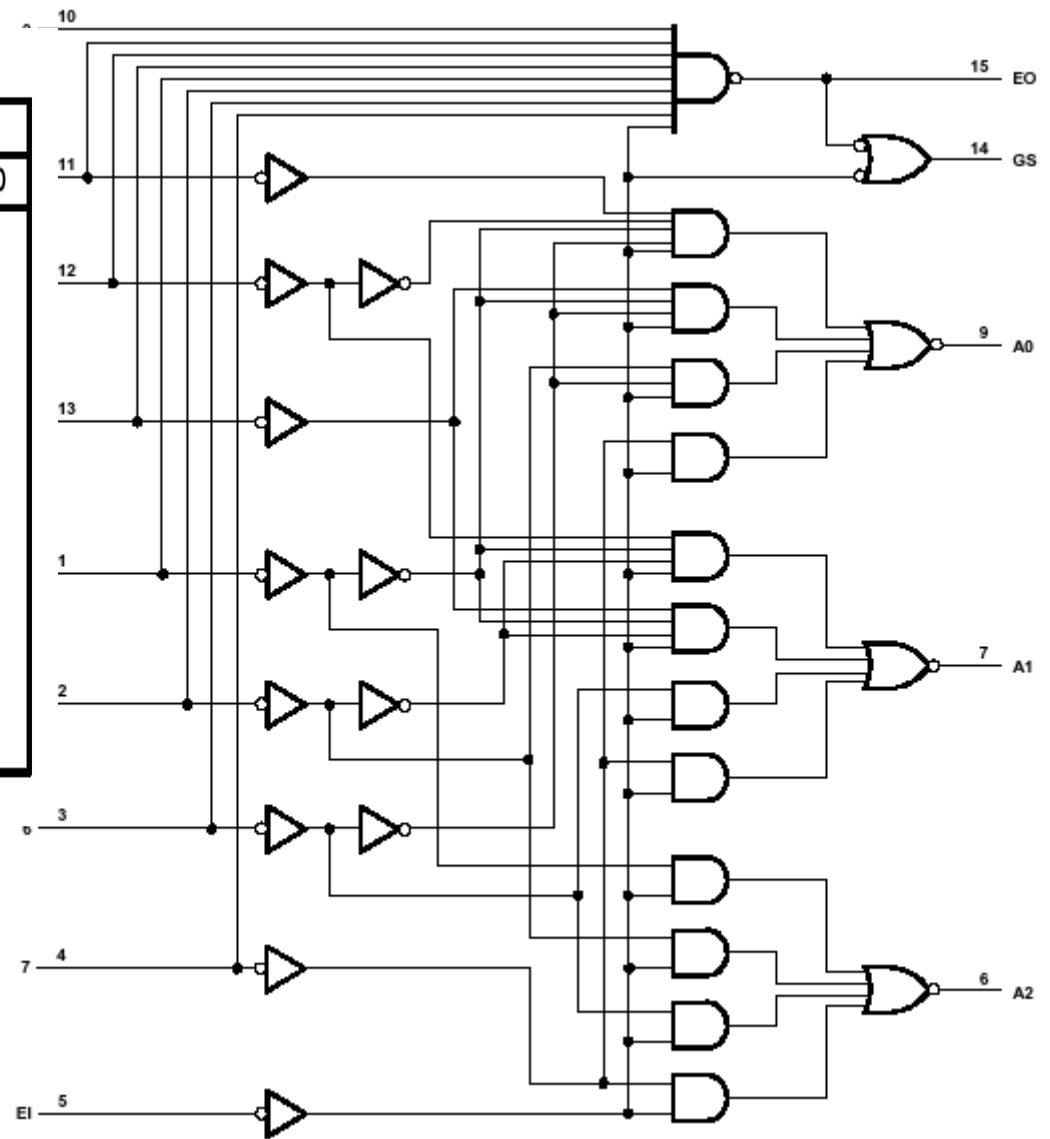

Extensión de codificadores

16-Input Priority Encoder

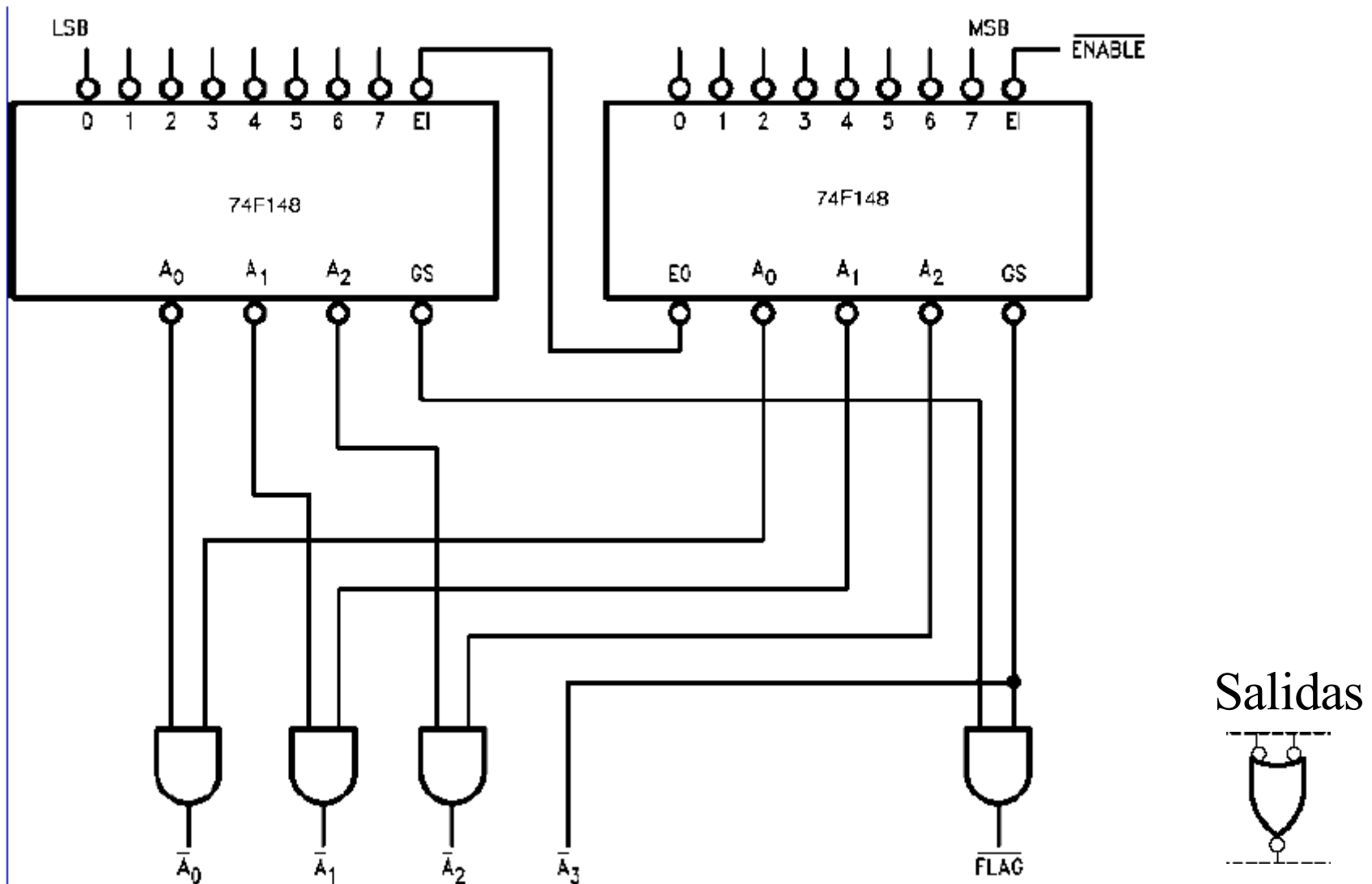

$A_0..A_2$ = código de la entrada activada en un 148
 A_3 = activa si se ha activado una entrada en el 2º 148

Demultiplexores

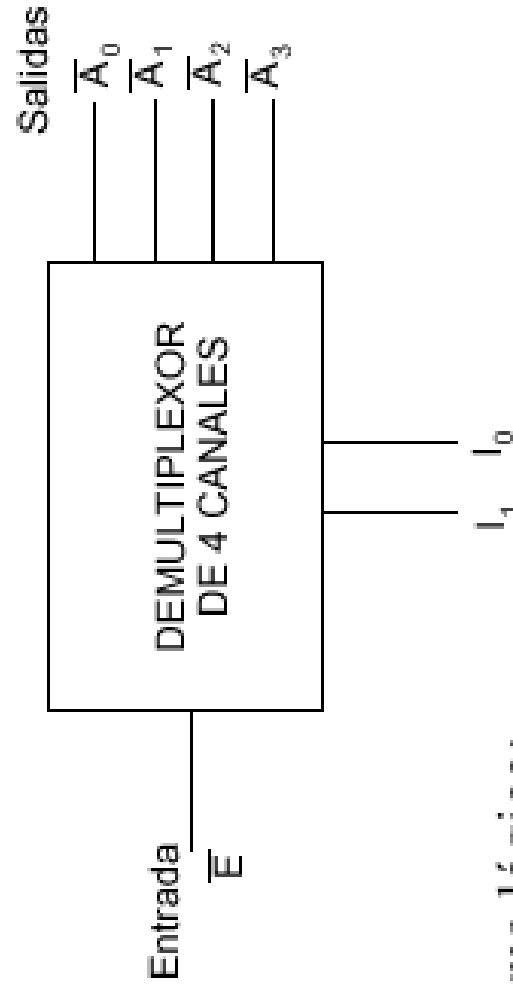


Diagrama lógico:

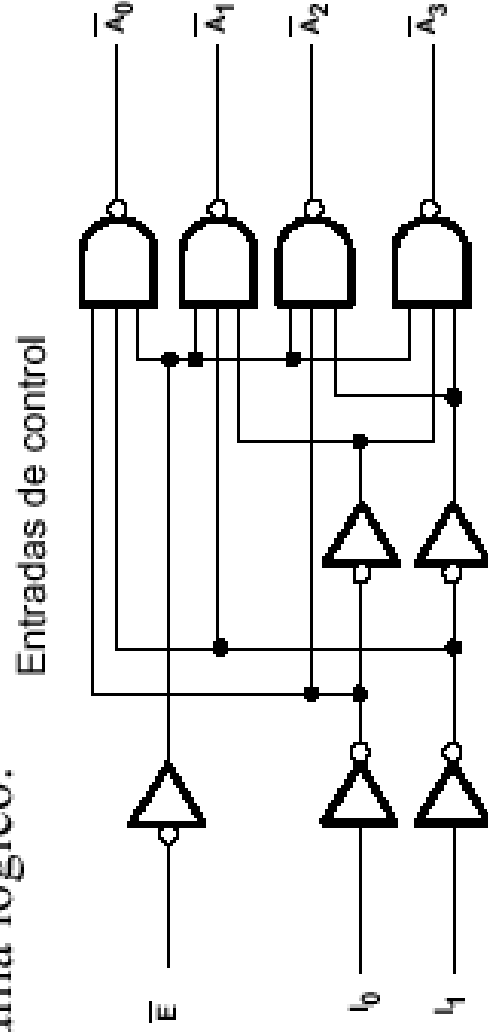


Tabla de funcionamiento:

$\overline{E}$	I_1	I_0	$\overline{A}_0$	$\overline{A}_1$	$\overline{A}_2$	$\overline{A}_3$
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

Decodificadores

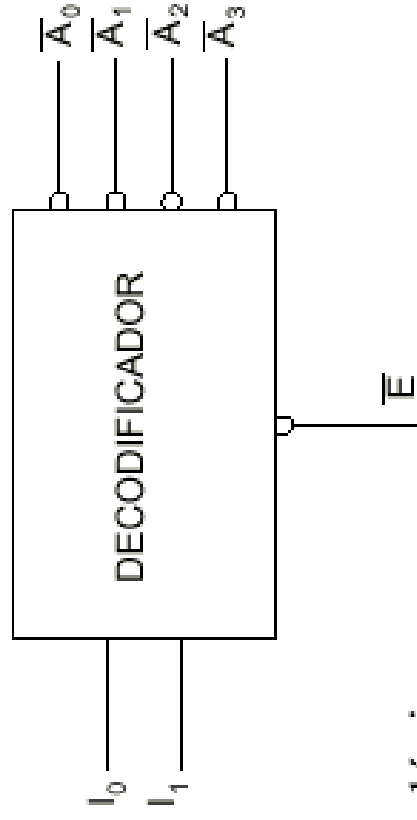


Diagrama lógico:

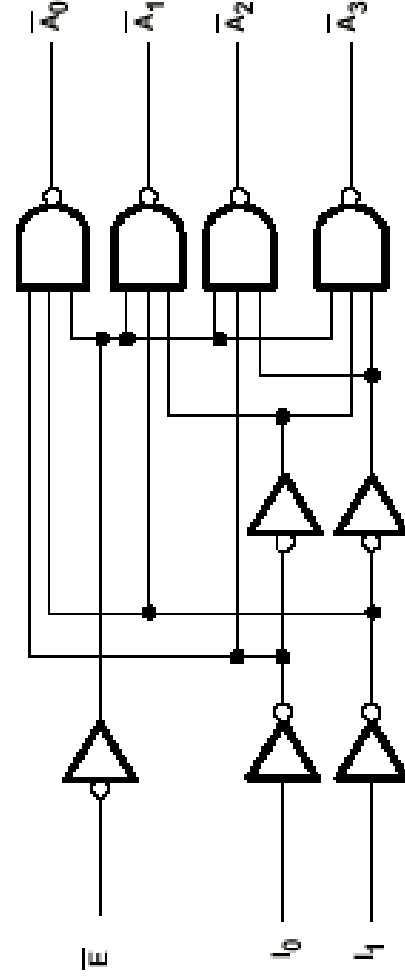


Tabla de funcionamiento:

$\overline{E}$	I_1	I_0	$\overline{A_0}$	$\overline{A_1}$	$\overline{A_2}$	$\overline{A_3}$
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0


Sólo una salida activa a la vez

Doble decodificador/demultiplexor 2 a 4 74139

LS139

Inputs			Outputs			
Enable	Select					
G	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H
L	H	L	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L

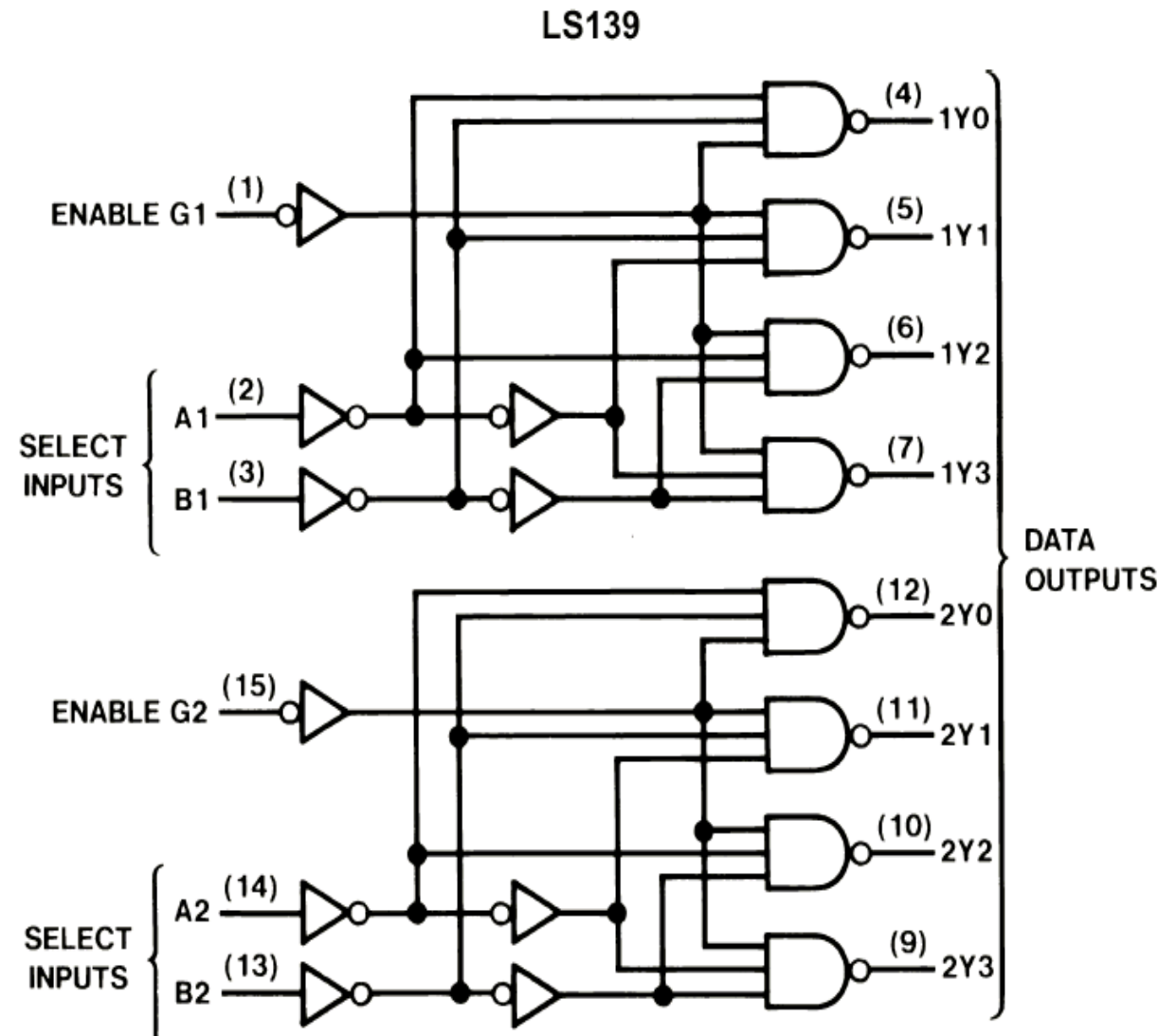H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care




Decodificador/demultiplexor 3 a 8 74138

LS138


Inputs				Outputs								
Enable		Select										
G1	G2 (Note 8)	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care



Note 8: G2 = G2A + G2B

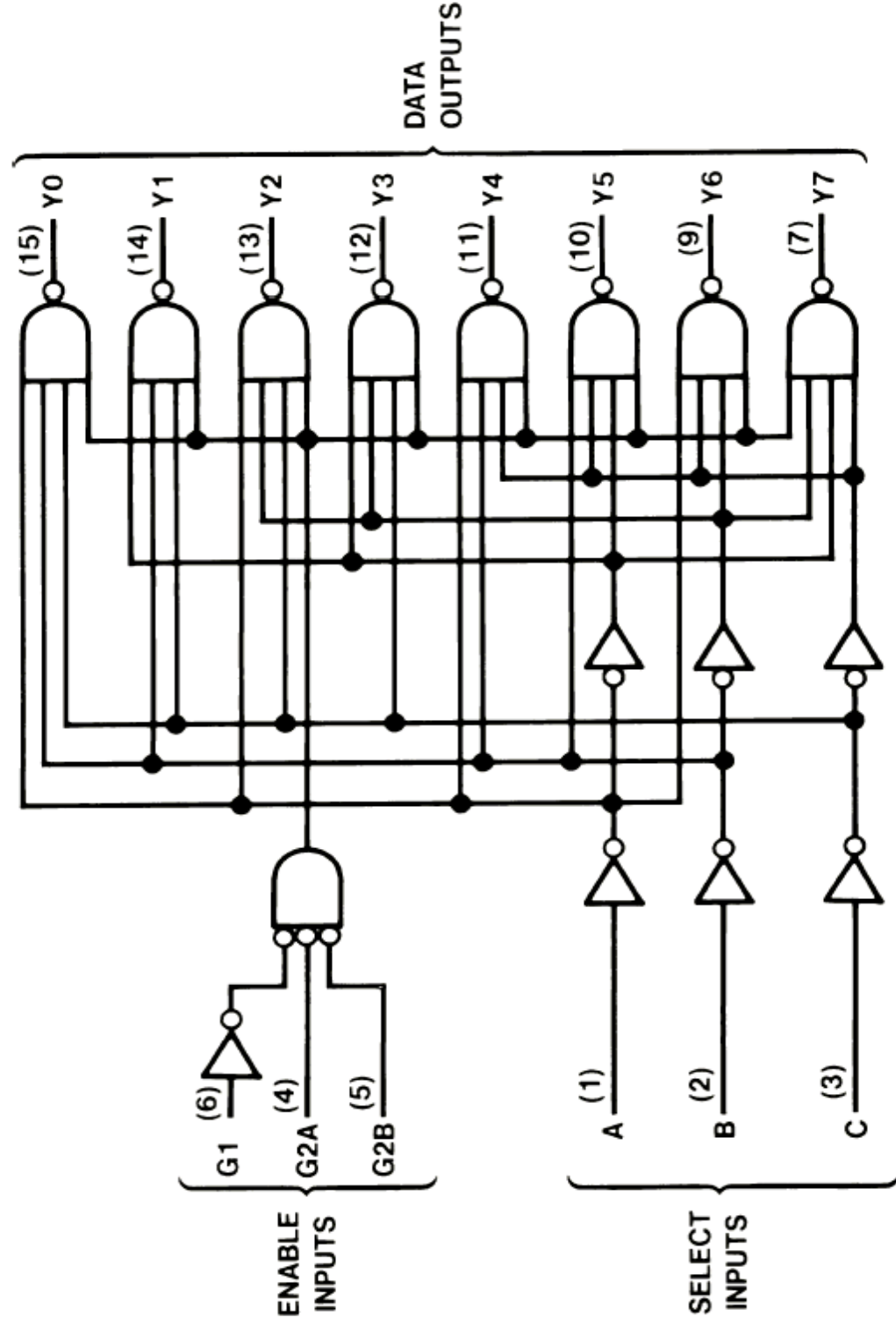

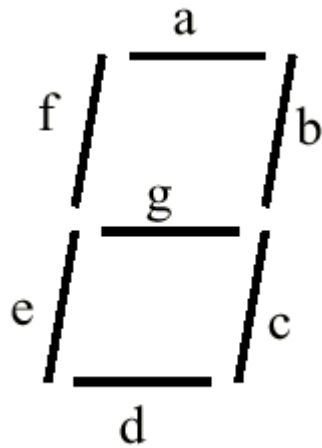Decodificadores-excitadores BCD-7 segmentos




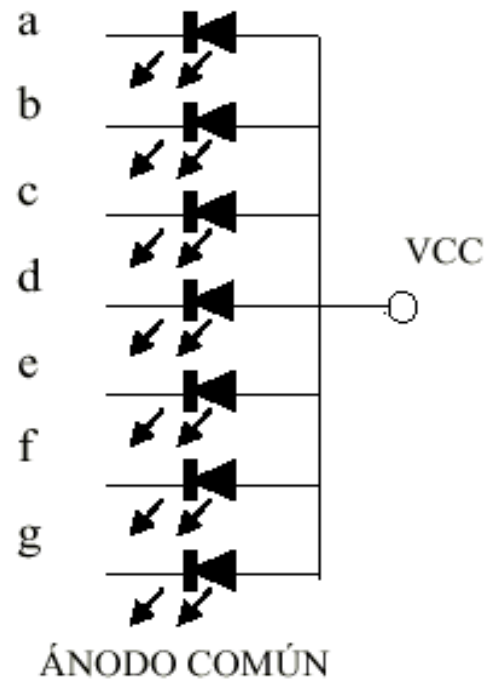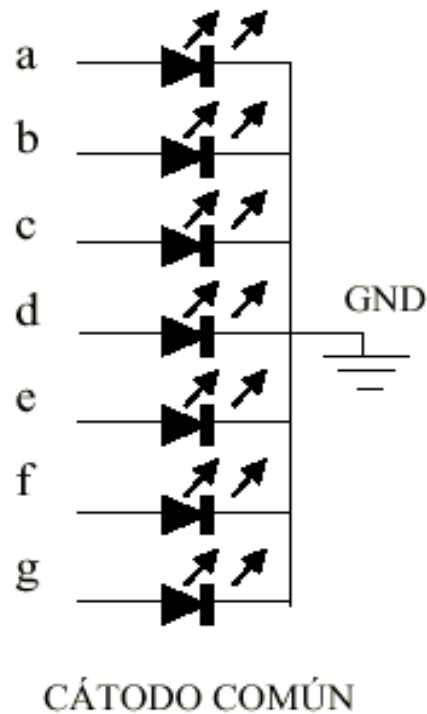
Activa varias salidas a la vez
Entrega corriente para excitar los led
Cátodo común: salidas activas a nivel alto
Ánodo común: salidas activas a nivel bajo



LT	RBI	BI/RBO	A3..A0	Funcionamiento
LT	X	H (salida)	Indif	Se encienden todos
X	X	L (entrada)	Indif	Se apagan todos
H	L	L (salida)	LLLL	Se apagan todos
H	X	H (salida)	Cualquiera menos LLLL	Normal
H	H	H (salida)	LLLL	Aparece el 0

LT=LAMP TEST
RBI=RIPPLE BLANKING INPUT
BI/RBO=BLANKING INPUT/RIPPLE BLANKING OUTPUT

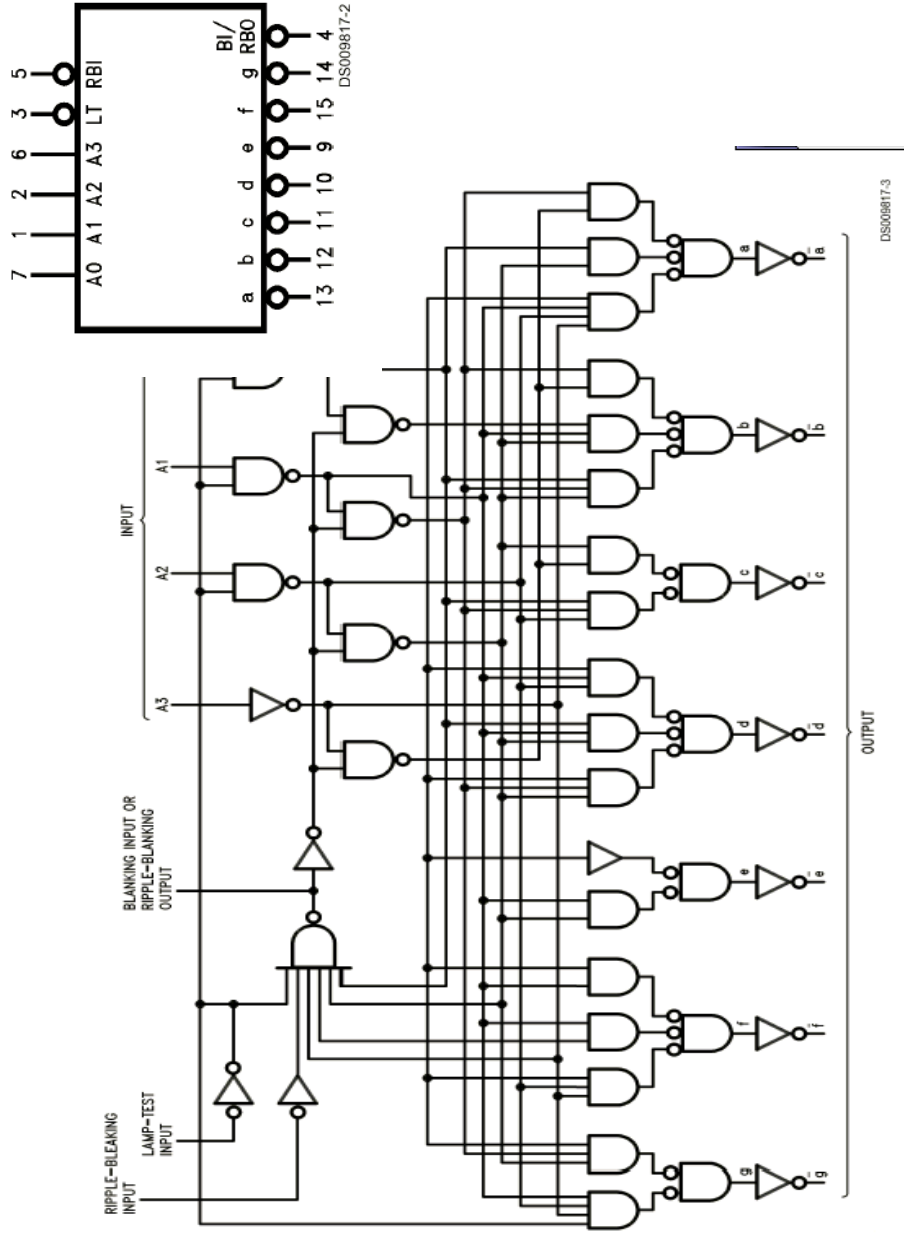

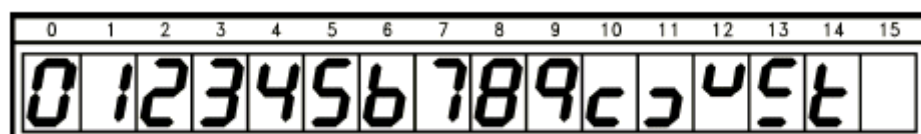

DS009817-4

Decimal or Function	Inputs							Outputs							Note
	$\overline{\text{LT}}$	$\overline{\text{RBI}}$	A3	A2	A1	A0	$\overline{\text{BI/RBO}}$	$\overline{\text{a}}$	$\overline{\text{b}}$	$\overline{\text{c}}$	$\overline{\text{d}}$	$\overline{\text{e}}$	$\overline{\text{f}}$	$\overline{\text{g}}$	
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	(Note 7)
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H	
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L	(Note 7)
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L	
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L	(Note 7)
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L	
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L	(Note 7)
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H	
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	(Note 7)
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L	
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L	(Note 7)
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L	
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	L	(Note 7)
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	H	L	H	L	L	
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L	(Note 7)
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
$\overline{\text{BI}}$	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	(Note 8)
$\overline{\text{RBI}}$	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	(Note 9)
$\overline{\text{LT}}$	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L	(Note 10)

Note 7: $\overline{\text{BI/RBO}}$ is wire-AND logic serving as blanking input ($\overline{\text{BI}}$) and/or ripple-blanking output ($\overline{\text{RBO}}$). The blanking out ($\overline{\text{BI}}$) must be open or held at a HIGH level when output functions 0 through 15 are desired, and ripple-blanking input ($\overline{\text{RBI}}$) must be open or at a HIGH level if blanking or a decimal 0 is not desired. X = Input may be HIGH or LOW.

Note 8: When a LOW level is applied to the blanking input (forced condition) all segment outputs go to a HIGH level regardless of the state of any other input condition.

Note 9: When ripple-blanking input ($\overline{\text{RBI}}$) and inputs A0, A1, A2 and A3 are LOW level, with the lamp test input at HIGH level, all segment outputs go to a HIGH level and the ripple-blanking output ($\overline{\text{RBO}}$) goes to a LOW level (response condition).

Note 10: When the blanking input/ripple-blanking output ($\overline{\text{BI/RBO}}$) is open or held at a HIGH level, and a LOW level is applied to lamp test input, all segment outputs go to a LOW level.

Generadores/comprobadores de paridad


B1	B0	EP	OP
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

EP: PARIDAD PAR

OP: PARIDAD IMPAR

$$EP = \overline{B1} \cdot \overline{B0} + B1 \cdot B0 = B1 \oplus B0$$

$$OP = \overline{EP}$$

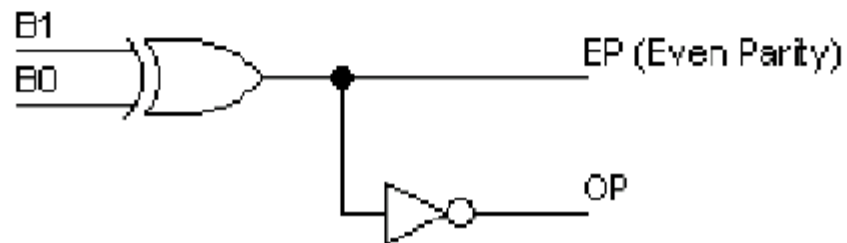


74280 Generador de paridad de 9 bits

Function Table

Number of Inputs (A Thru I) that are HIGH	Outputs	
	Σ Even	Σ Odd
0, 2, 4, 6, 8	H	L
1, 3, 5, 7, 9	L	H

Logic Diagram

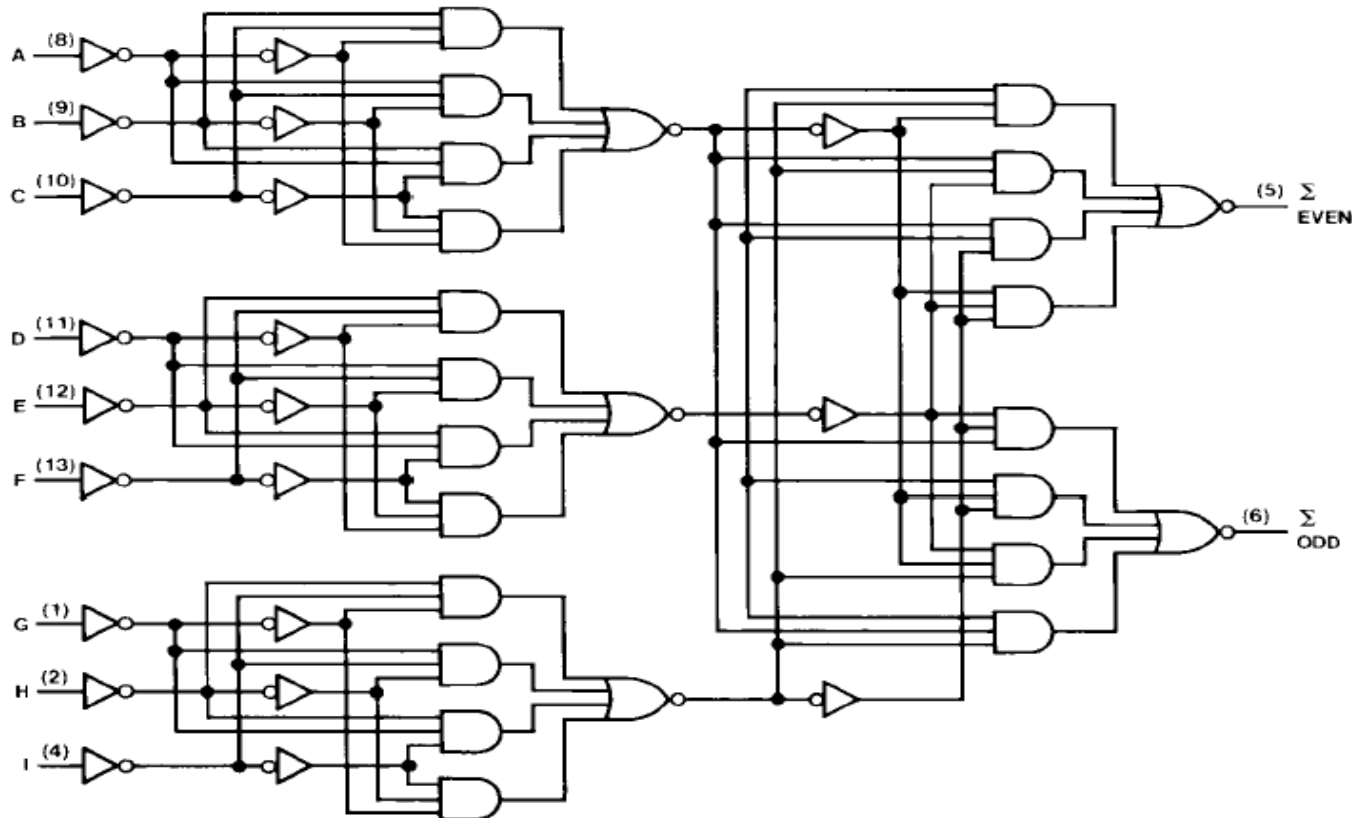

Comparadores

A	B	E	G	L
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

A, B: Entradas


E: Salida de igualdad ($A = B$)

G: Salida que indica $A > B$


L: Salida que indica $A < B$

$$G = A \cdot \overline{B} \quad L = \overline{A} \cdot B$$

$$E = \overline{G + L}$$

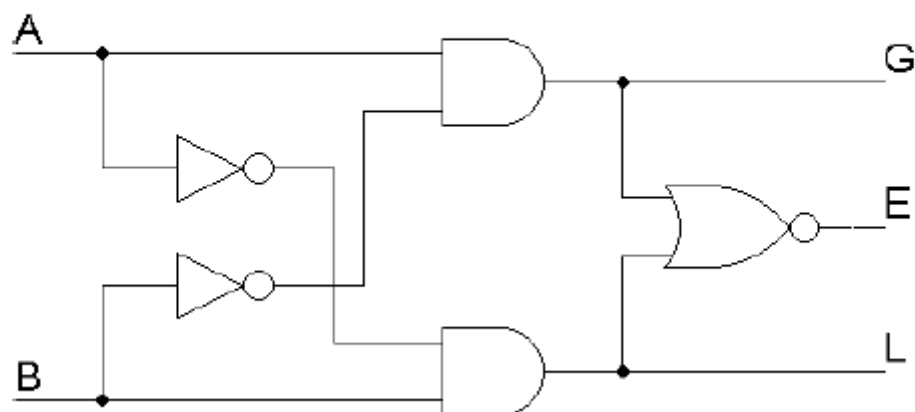

Comparador de 4 bits 7485

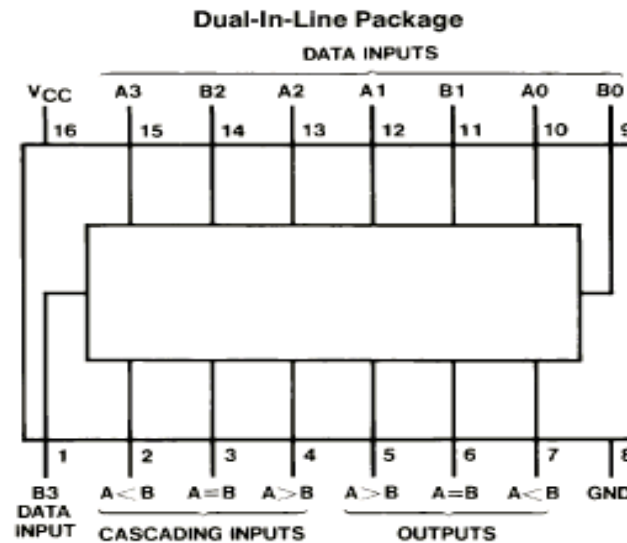

Order Number 54LS85DMQB,
54LS85FMQB, 54LS85LMQB,
DM54LS85J, DM54LS85W,
DM74LS85M or DM74LS85N
See NS Package Number E20A,
J16A, M16A, N16E or W16A


TL/F/6379-1

Function Table

Comparing Inputs				Cascading Inputs			Outputs		
A3, B3	A2, B2	A1, B1	A0, B0	A > B	A < B	A = B	A > B	A < B	A = B
A3 > B3	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A3 < B3	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 > B2	X	X	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 < B2	X	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 > B1	X	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 < B1	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 > B0	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 < B0	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	H	L	L	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	H	L	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	L	H	L	L	H
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	X	X	H	L	L	H
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	H	H	L	L	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	L	L	H	H	L


H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care

Extensión de comparadores

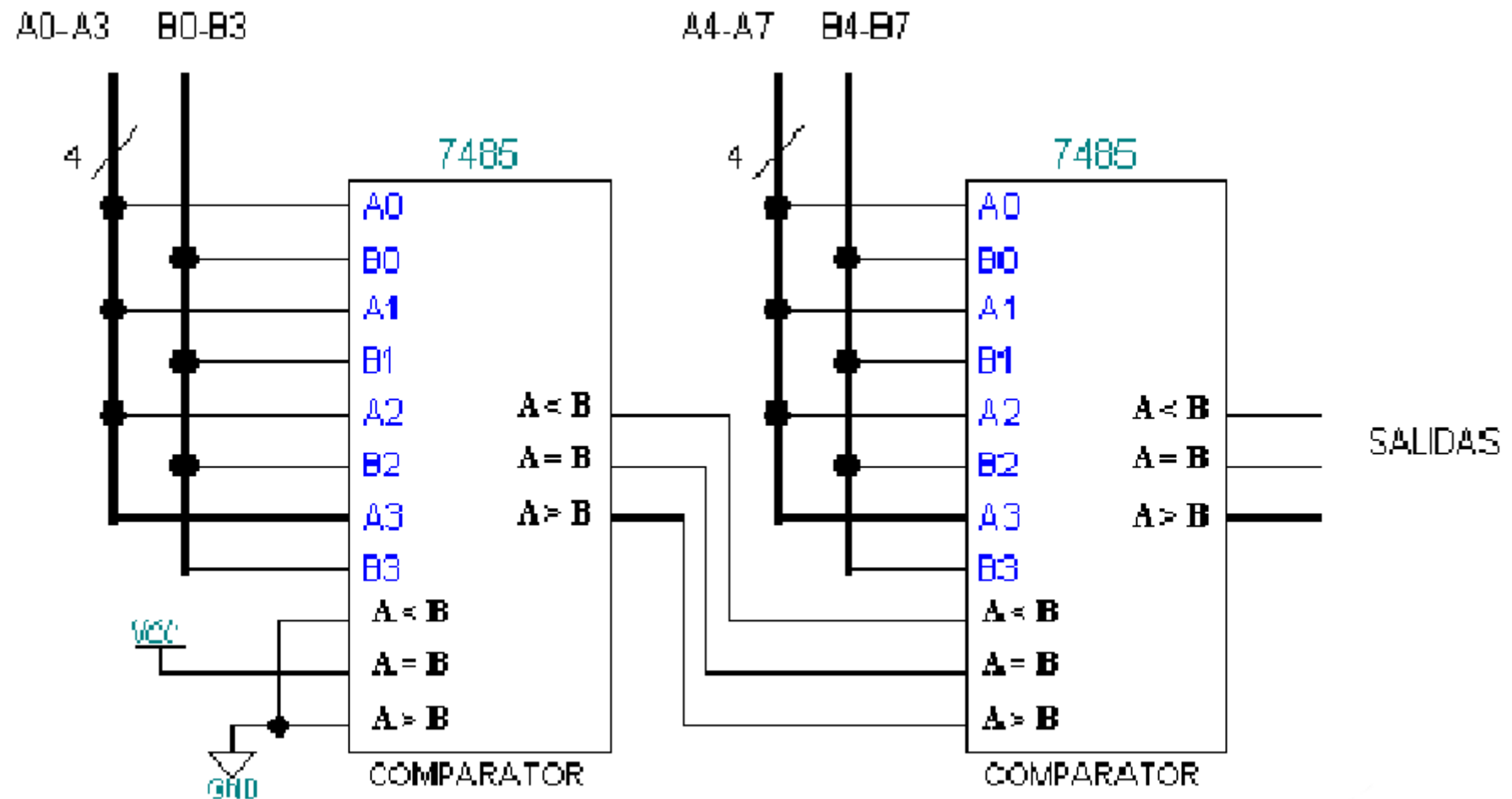

□


Sumadores

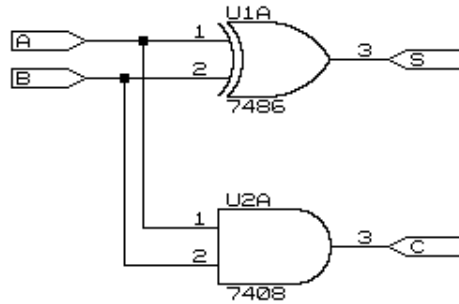

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = A \oplus B$$

$$C = AB$$

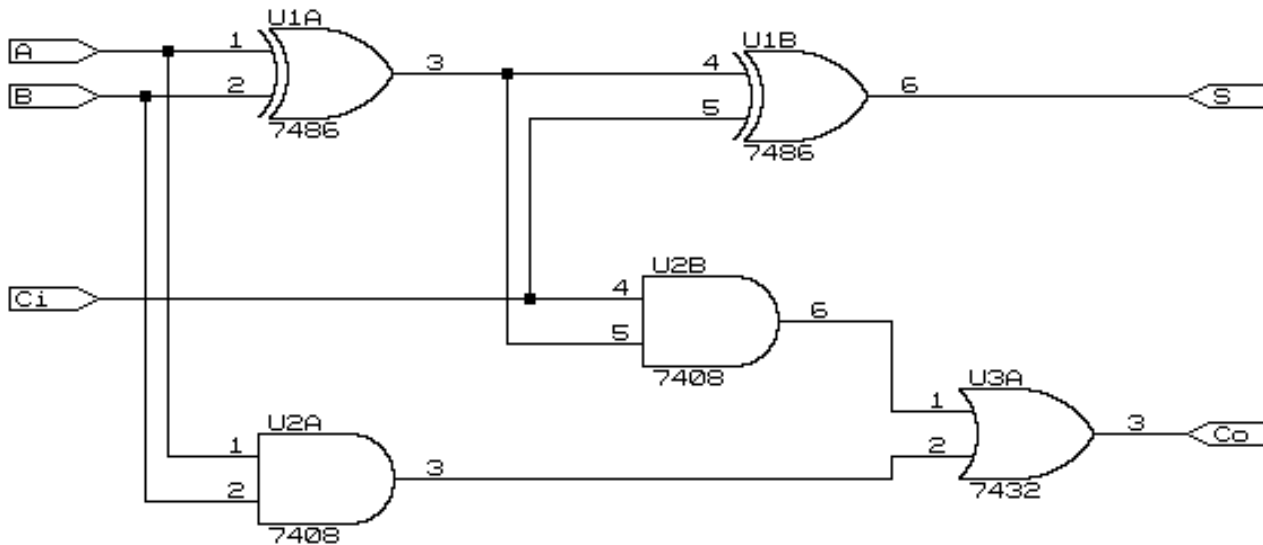


$$S = A \oplus B \oplus C$$

$$Co = AB + (A \oplus B)Ci$$

A	B	Ci	S	Co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sumador paralelo con acarreo serie

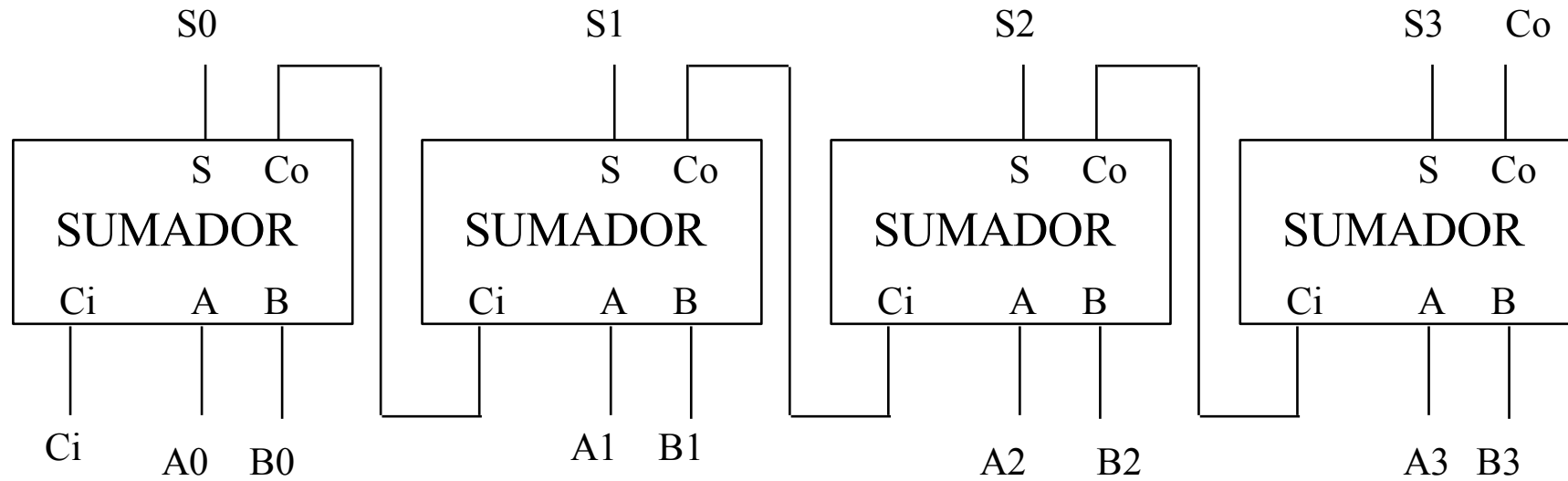

$$T_{\text{suma_total}} = T_{\text{suma}} * N$$

Sumador con acarreo anticipado

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_i = G_i + P_i C_i$$

$G_i = A_i B_i \rightarrow$ acarreo generado

$P_i = A_i \oplus B_i \rightarrow$ acarreo propagado


$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1$$

$$= G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$


$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2$$
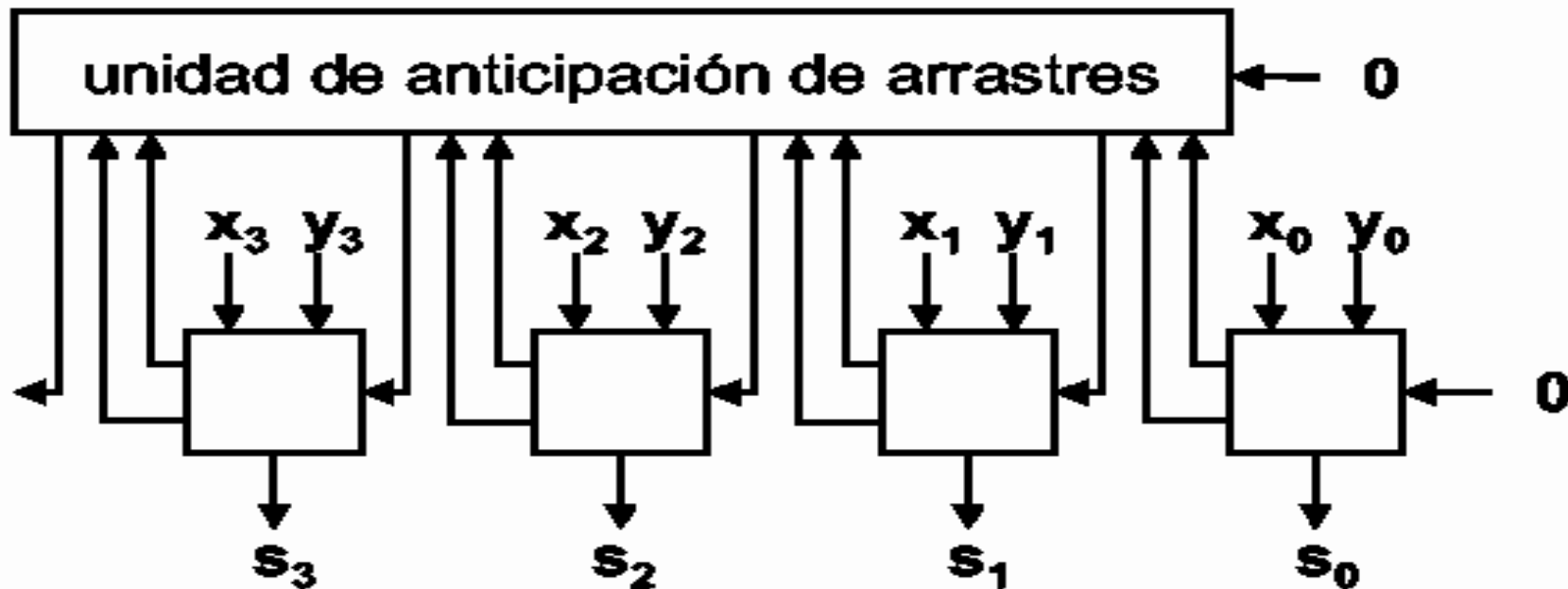
$$= G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$




P_i y G_i sólo dependen de A_i y B_i y no de otras A y $B \Rightarrow$ cálculo rápido

Sumador/Restador en complemento a 2

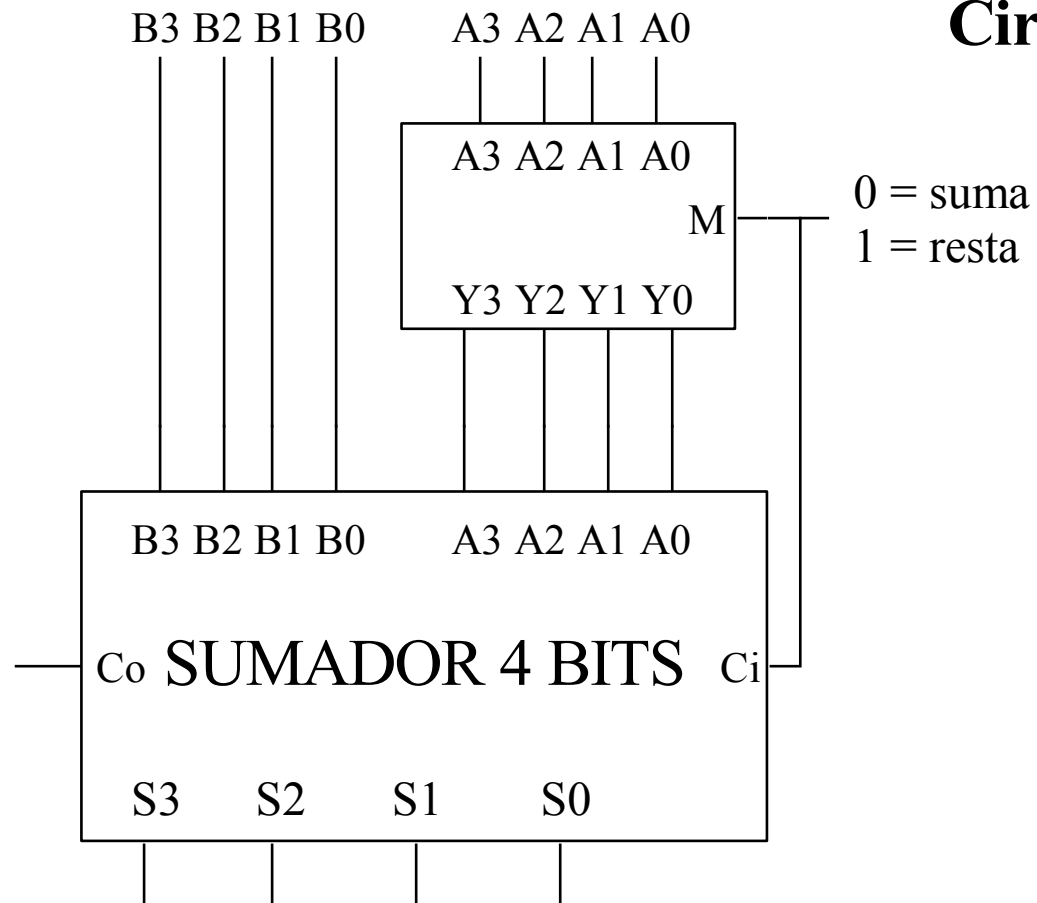

Circuito complementador a 1

A _i	M	Y _i
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

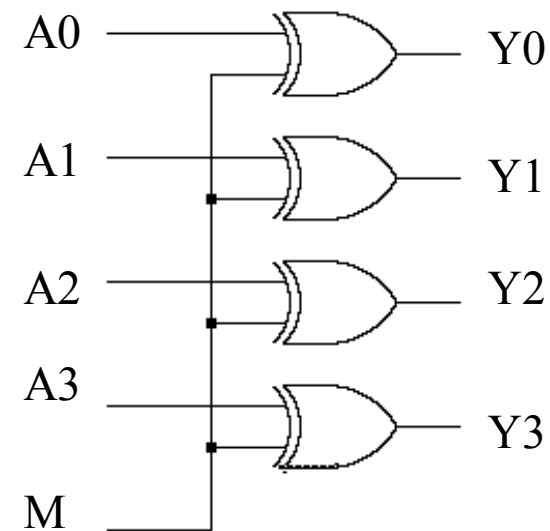


Multiplicadores

$$\begin{array}{r}
 \times \quad 1011 \quad \text{multiplicando} \\
 \quad 1101 \quad \text{multiplicador} \\
 \hline
 1011 \\
 0000 \\
 1011 \\
 + 1011 \\
 \hline
 10001111 \quad \text{producto}
 \end{array}$$


productos parciales

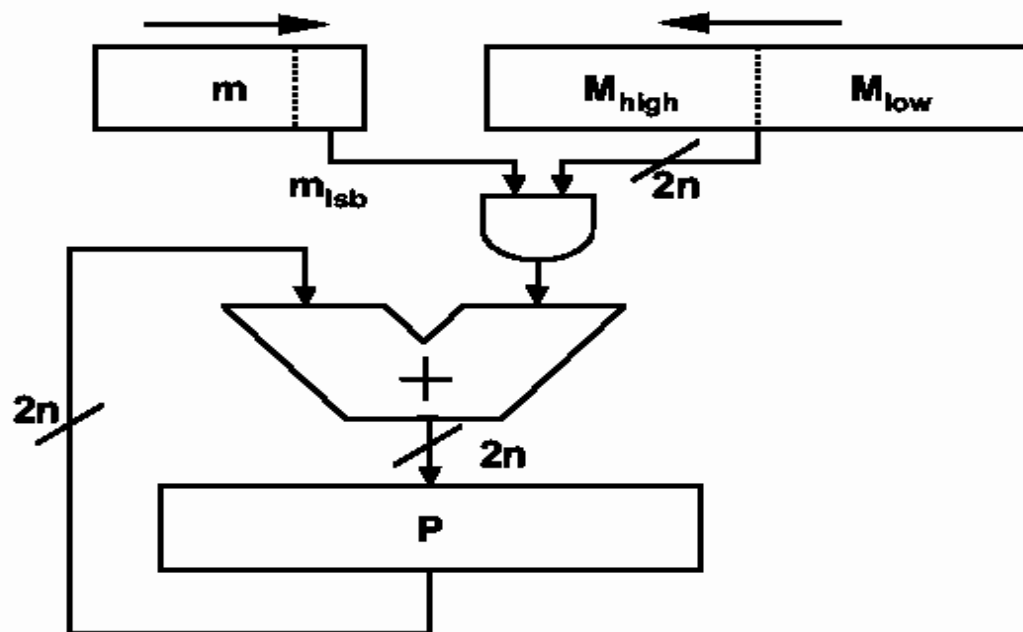multiplicación lenta
circuito de control complejo



- S0 : cargar multiplicador en m
 cargar multiplicando en M_{low}
 borrar M_{high}
 borrar P
- S1 : si $m_{lsb} = 1$ entonces $P \leftarrow P + M$
 si $m_{lsb} = 0$ entonces $P \leftarrow P + 0$
- S2 : desplazar M a la izquierda
 desplazar m a la derecha
 si S1-S2 no se han repetido n veces, ir a S1

Multiplicador rápido (combinacional)

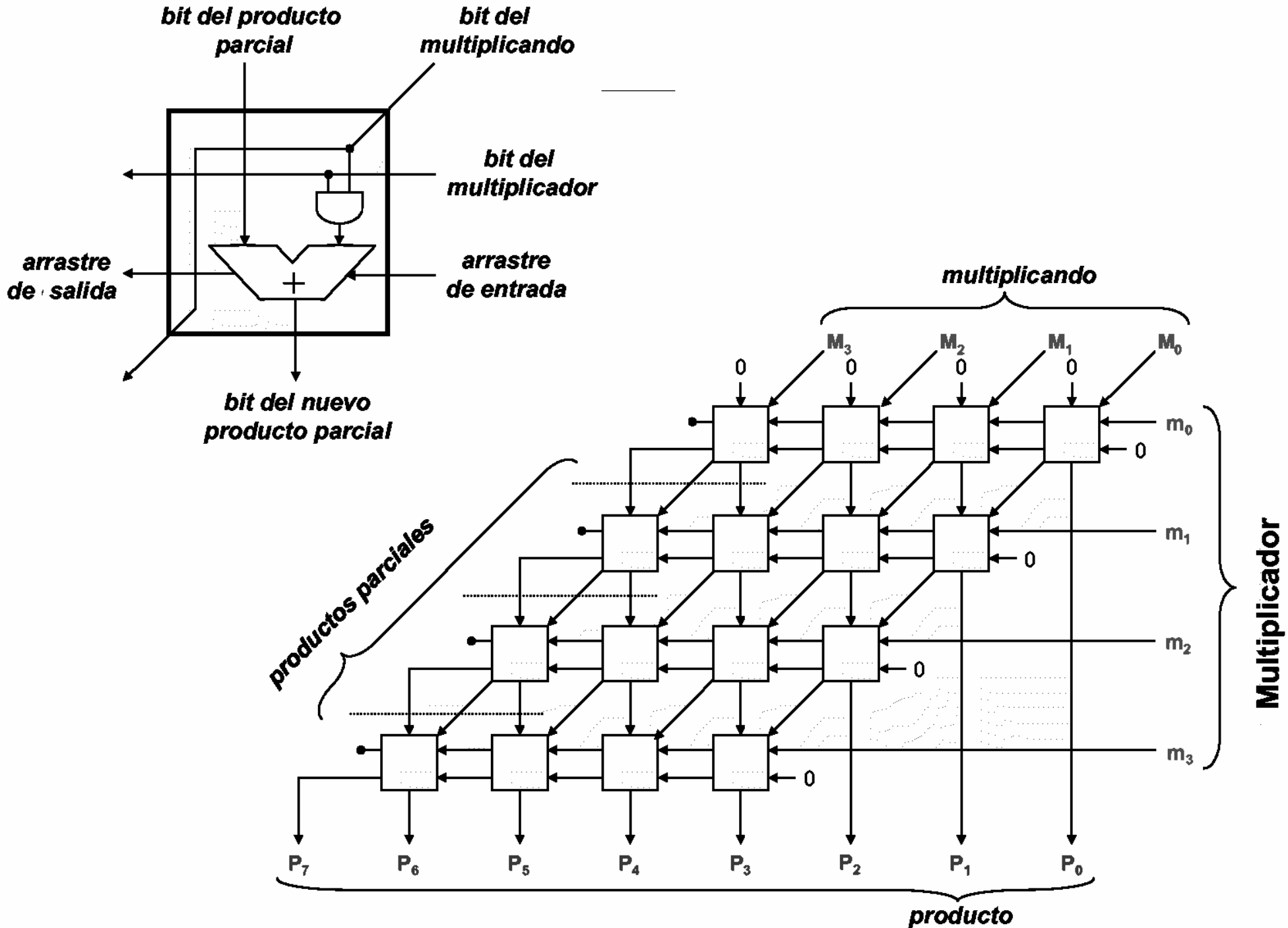


Unidad Aritmético-Lógica

FUNCTION TABLE

SELECTION			ARITHMETIC/LOGIC OPERATION
S2	S1	S0	
L	L	L	CLEAR
L	L	H	B MINUS A
L	H	L	A MINUS B
L	H	H	A PLUS B
H	L	L	$A \oplus B$
H	L	H	$A + B$
H	H	L	AB
H	H	H	PRESET

H = high level, L = low level

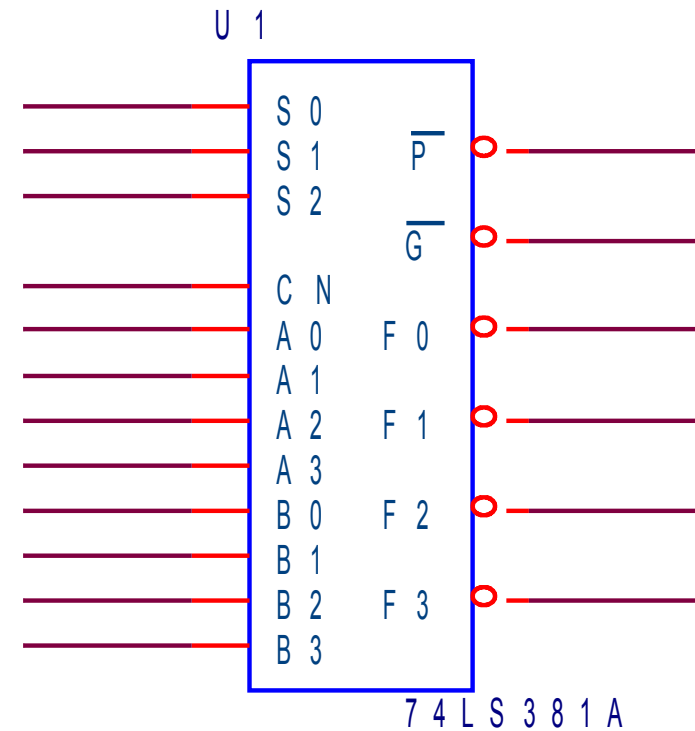

FUNCTION TABLE

ARITHMETIC/LOGIC OPERATION	INPUTS				OUTPUTS				('LS381A,'S381)		('LS382A)						
	S2	S1	S0	C _n	A _n	B _n	F3	F2	F1	F0	Ḡ	P̄	OVR	C _{n+4}			
CLEAR	L	L	L	X	X	X	L	L	L	L	H	H	L	L			
B MINUS A	L	L	H	L	L	L	H	H	H	H	H	L	L	L	L		
				L	L	H	H	H	L	L	L	H	L	H	L	L	
				L	H	L	L	L	L	L	H	H	L	L	H	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	H	H	L	L	H	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	H	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	H	L	L	H	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	H	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	H
A MINUS B	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	L	L	L	L		
				L	L	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L
A PLUS B	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
				L	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
A ⊕ B	H	L	X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
				L	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
A + B	H	L	X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
				L	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
AB	H	L	X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
				L	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
				L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
PRESET	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
				L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	